

TICKET DE SALIDA

RELES PROGRAMABLES



NOMBRE ALUMNO _____

Responde junto a tu equipo de trabajo

¿Cómo integro un relé a un circuito de control industrial?

¿Cuándo debo aplicar un relé de seguridad industrial para el arranque con inversión de giro de motores trifásicos?

¿Cómo realizo un circuito de control y de fuerza con un relé programable?

HAZ FINALIZADO LA ACTIVIDAD. ¡NO OLVIDES ENTREGAR ESTE TICKET!

