

ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
DETECCIÓN DE FALLAS



La siguiente actividad te permitirá recordar y reforzar los conceptos revisados en la actividad anterior.



Círculos de Experiencia: junto a tu equipo de trabajo, reflexiona y contesta a esta pregunta luego de analizar la siguiente imagen:



1. ¿Qué podría ocurrir en el funcionamiento de un circuito con las características de la imagen?
Compartan sus respuestas con el resto de los grupos



¡MUY BIEN! VEAMOS AHORA LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN.

