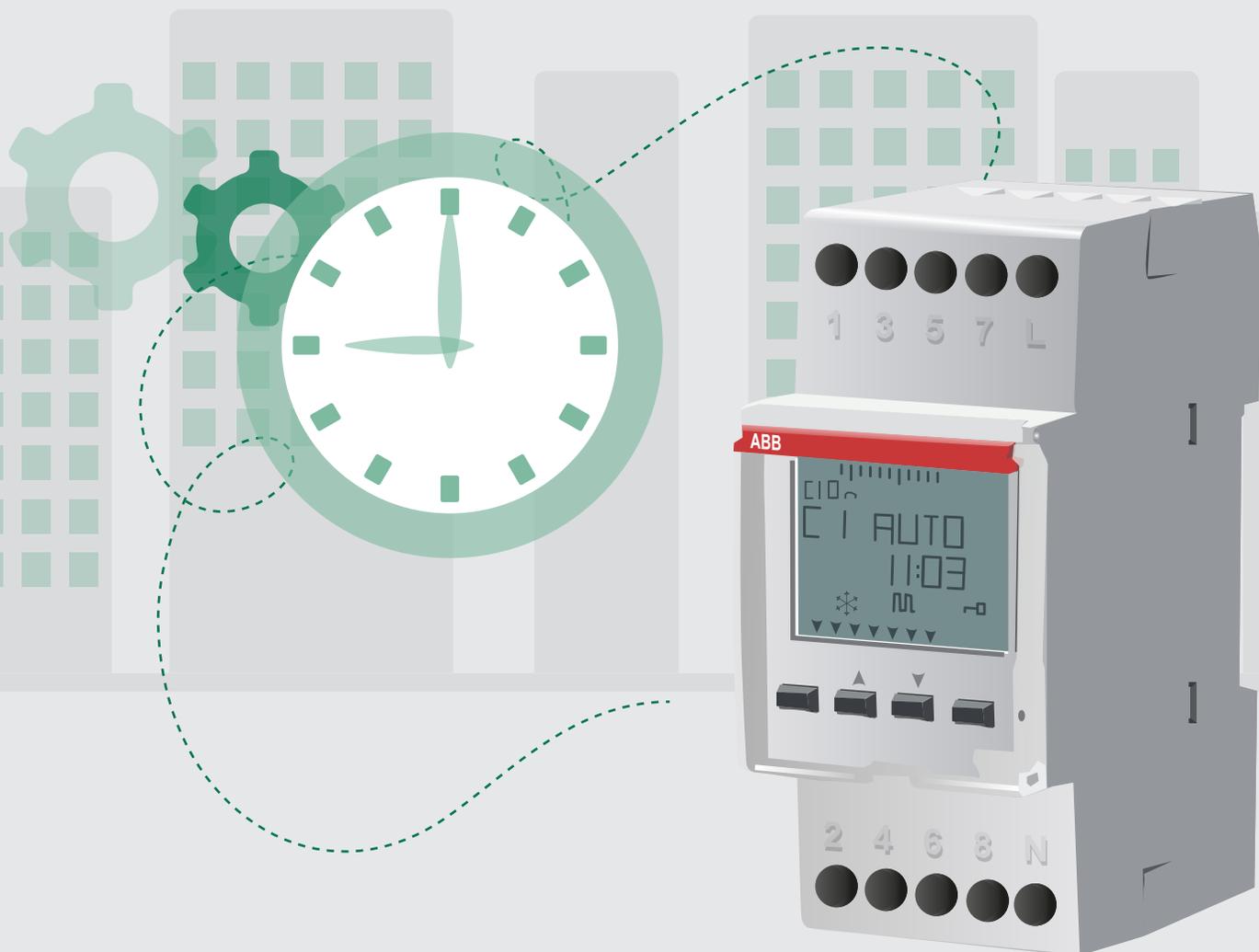




ACTIVIDAD 6

RELÉ CON TEMPORIZADOR



En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

PÁGINA DE OBJETIVOS



Horas Pedagógicas

10 horas teóricas

10 horas prácticas




OBJETIVO DE APRENDIZAJE

OA 7

Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones eléctricas de máquinas, equipos e instalaciones eléctricas, según los requerimientos del proyecto y las especificaciones del fabricante, respetando la normativa eléctrica y del control del medio ambiente vigente.

OA Genérico

D-H-I

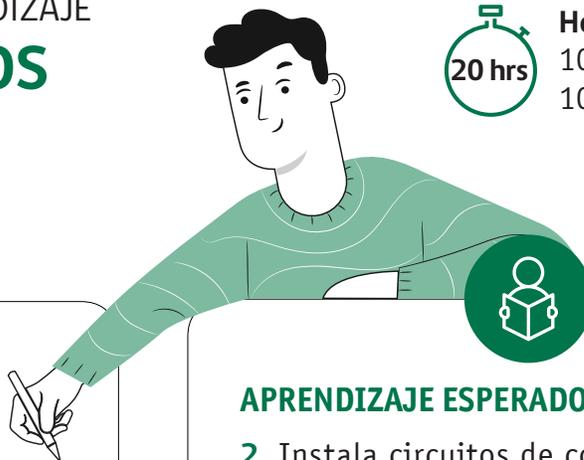

APRENDIZAJE ESPERADO

2. Instala circuitos de control utilizando dispositivos electrónicos de potencia, de acuerdo a los requerimientos técnicos.




CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1 Realiza el cableado de circuitos de control de acuerdo a las especificaciones técnicas, utilizando eficientemente herramientas, instrumentos e insumos.

2.2 Conecta los dispositivos y elementos de control de acuerdo a los diagramas y a las especificaciones técnicas, considerando las normativas de seguridad y protección personal.

2.3 Energiza y comprueba funcionamiento de los circuitos eléctricos, de acuerdo a las especificaciones técnicas de operación y control, considerando las normativas de seguridad y de protección personal.

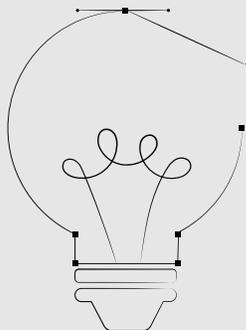2.4 Registra y documenta las modificaciones o reparaciones realizadas en plantillas de mantenimiento o informes de reparación.



RELÉ CON TEMPORIZADOR

METODOLOGÍA SELECCIONADA

Estaciones de trabajo



COMPETENCIAS

Conocimientos: Configurar dispositivos de control electrónico para el comando de cargas eléctricas (motores, calefactores y sistemas de iluminación), de acuerdo a criterios de diseño, hojas de datos y manuales del fabricante.

Actitudes: Prestar atención a los alcances de seguridad, usar elementos de protección personal y demostrar interés por la actividad.

Habilidades: Realizar conexión de contactores con temporizador.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Docente:

1	Revisa todos los recursos de la actividad, y en caso de ser necesario, realizar adecuaciones correspondientes.
2	Prepara laboratorio/espacio de aprendizaje disponiendo de los insumos y equipamientos necesarios para la ejecución de la actividad.
3	Imprime en caso de ser necesario, materiales de trabajo por grupo o por estudiante, según decisión de trabajo.
4	Organiza grupo utilizando técnicas de colaboración para generar grupos heterogéneos.
5	Prepara/descarga/ Revisa actividad de conocimiento de aprendizajes previos.



RELÉ CON TEMPORIZADOR

Recursos:

- Propuesta de Actividad de Aprendizaje “Relé con temporizador”
- Presentación en PPT “Relé con temporizador”
- Actividad de conocimientos previos
- Cápsula “Uso de protoboard”
- Actividad “Cuánto aprendimos”
- Actividad práctica “Actividad Relé con temporizador”
- Pauta de Evaluación “Relé con temporizador”
- Infografía “Relé con temporizador”
- Ticket de Salida “Relé con temporizador”

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Docente:

1	Presenta Aprendizajes, Objetivo de Actividad y criterios de evaluación.
2	Realiza actividad de motivación e introducción a la metodología a trabajar.
3	Realiza actividad de diagnóstico de conocimientos previos.
4	Comparte Cápsula “Uso de protoboard”.
5	Expone presentación PPT “Relé con temporizador”.
6	Entrega a estudiantes actividad “Actividad Relé con temporizador”.
7	Presenta, acompaña y retroalimenta actividad práctica “.
8	Realiza evaluación “Relé con temporizador”.
9	Expone/entrega infografía “Relé con temporizador”.



RELÉ CON TEMPORIZADOR

Estudiantes:

1	Presta atención a presentación de Aprendizajes, Objetivo de Actividad y criterios de evaluación.
2	Realiza actividad de motivación e introducción a la metodología a trabajar.
3	Realiza actividad de diagnóstico de conocimientos previos.
4	Sigue atentamente presentación “Relé con temporizador”.
5	Observa Cápsula “Uso de protoboard”.
6	Responde actividad “Cuánto aprendimos” en PPT “Relé con temporizador”.
7	Realiza actividad práctica “Actividad Relé con temporizador”.
8	Responde evaluación “Relé con temporizador”.
9	Utiliza infografía “Relé con temporizador”.

CIERRE DE LA ACTIVIDAD

Docente:

1	Retroalimenta a los estudiantes en relación con la evaluación y desarrollo de la actividad.
2	Finalmente, presenta una infografía tipo resumen e invita a los estudiantes a responder una autoevaluación y ticket de salida asociados al desarrollo de la actividad.



RELÉ CON TEMPORIZADOR

Estudiantes:

1	Reflexiona junto a docente con relación a lo aprendido durante la actividad.
2	Responden autoevaluación y ticket de salida de la actividad.

EVALUACIÓN

RELÉ CON TEMPORIZADOR

INSTRUMENTOS SELECCIONADOS



Matrices de valoración permite evaluar:

- Correcto montaje de componentes.
- Correcta conexión de los terminales del relé con temporizador.
- Configuración de tiempo de funcionamiento del dispositivo.
- Aplicación de la normativa eléctrica vigente.
- Cumplimiento de procedimiento de trabajo para energizar y desenergizar.
- Verificación de voltaje cero antes de realizar intervención.
- Verificación de cortocircuito con multímetro.
- Funcionamiento final del circuito.

Asimismo, se utiliza Autoevaluación y Ticket de Salida como instrumentos de registro de evidencias individuales para finalizar la actividad.

RETROALIMENTACIÓN



La retroalimentación se realiza durante todo el desarrollo de la actividad, guiando y acompañando a las y los estudiantes, siguiendo pauta de evaluación entregada previamente. Finalmente presenta infografía o esquema de resumen de contenidos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

RELÉ CON TEMPORIZADOR



RECURSOS

- 1 Propuesta de Actividad de Aprendizaje
- 2 Presentación
- 3 Actividad de Conocimientos Previos
- 4 Actividad Cuánto Aprendimos
- 5 Actividad Práctica
- 6 Pauta de evaluación
- 7 Infografía
- 8 Ticket de Salida
- 9 Elementos de Protección Personal
- 10 Materiales y herramientas indicados en Actividad Práctica

AMBIENTE

- 1 Sala de clases con formato relator y asistentes.
- 2 Laboratorio eléctrico con disposición de herramientas de mano.
- 3 Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.
- 4 Sala con pizarra.

MATERIAL ADJUNTO

- 1 Norma Eléctrica NChElec 04/2003
- 2 Hoja de dato característica para relé con temporizador
- 3 Circuito esquemático de conexión
- 4 Simulación o video explicativo.
- 5 Cápsula "Uso de protoboard".

